


PARCIAL N°3

EL TRANSISTOR BIPOLAR (BJT)

11E131, 1EE131


PROBLEMA N°1 ENCUENTRE V_C , V_E Y V_B . CUAL ES LA MAXIMA OSCILACION DE VOLTAJE QUE PUEDE MANEJAR EL TRANSISTOR SIN RELOTEAR LA SENAL. GRAFIQUE SU RESPUESTA.

30ptos

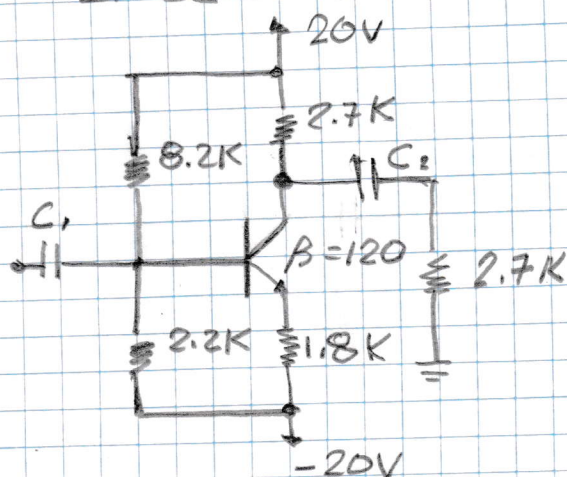

PROBLEMA N°2. DETERMINE V_{CE} . INDIQUE EL CIRCUITO EQUIVALENTE AC, ENCUENTRE UNA EXPRESION PARA Z_o . CUNTO VALE Z_o .

$\beta = 100$ $V_{BE} = 0.7$ 30ptos

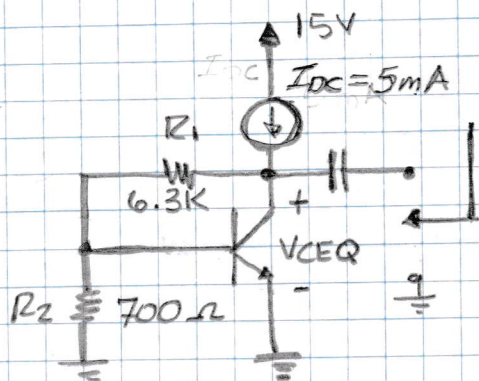


NOTA: PARA CALCULAR Z_o DE LA ETAPA NO SE CONECTA EL GENERADOR, SOLO LA FUENTE DE PRUEBA. NO CORTOCIRCUITE LA ENTRADA.

PROBLEMA N°3

EN CUANTO DISMINUYE A_v CON LA CARGA. CUNTO VALE R_o SI:

$R_g = 0.5 \text{ sen wt}$.

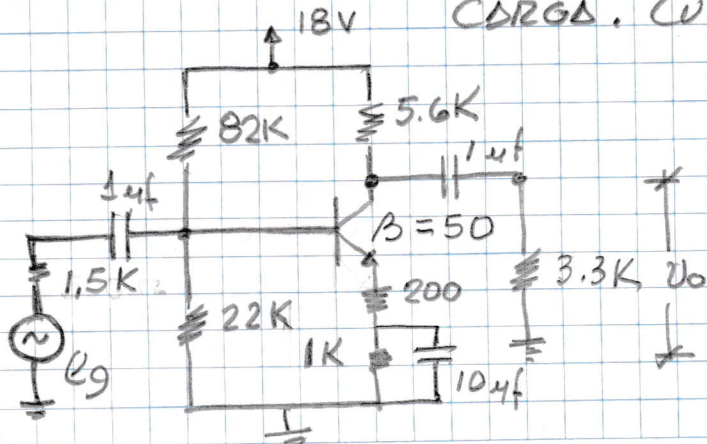

$I_{CQ} = 2 \text{ mA}$ 40ptos

PROBLEMA N°1

$$R_{TH} = \frac{(22 \times 10^3)(22 \times 10^3)}{22 \times 10^3 + 22 \times 10^3}$$

$$= 1.73 K$$

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} + V_{EE} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} - V_{EE}$$

$$= -11.53 V$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (11) R_E}$$

$$= 35.34 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 120 \times 35.34 \mu A$$

$$= 4.25 mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) + V_{EE}$$

$$= 20 + 20 - 4.25(2.7 + 1.8)$$

$$= 20.87$$

$$I_{SAT} = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_C + R_E}$$

$$= \frac{40}{4.5 \times 10^3}$$

$$= 8.88 mA$$

$$V_{CE_{CORTE}} = V_{CC} + V_{EE}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 20 - (4.25 \times 10^{-3})(2.7 \times 10^3)$$

$$V_C = 8.53$$

$$V_E = I_C R_E - V_{EE}$$

$$= 4.25 \times 1.8 - 20$$

$$= -12.35$$

$$V_B = V_E + 0.7$$

$$= -12.35 + 0.7$$


$$= -11.65 V$$

M.O.V

$$S/P = 2V_{CC} - V_{CEQ} = 19.13$$


$$S/H = V_{CEQ} - 0.2 = 20.67$$

$$M.O.V \Rightarrow 19.13 V$$

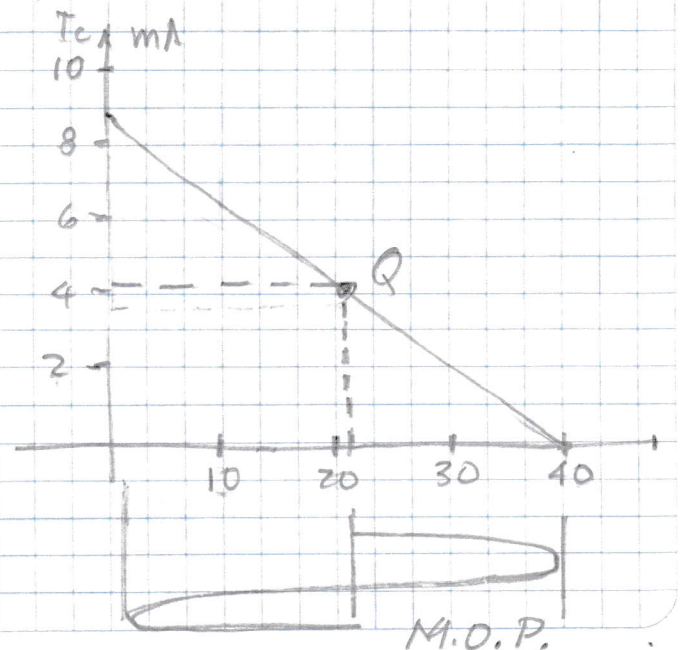

PROBLEMA N° 2

1) CÁLCULO DE V_{CE}

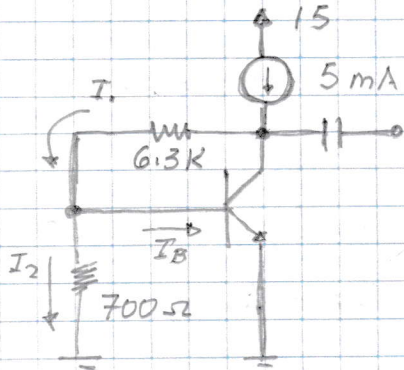

$$I_C = I_1 + I_{CQ}$$

$$I_1 = I_2 + I_B$$

$$I_C = I_2 + I_{BQ} + I_{CQ}$$

$$= I_2 + I_{BQ} + \beta I_{BQ}$$

$$5 = I_2 + (\beta + 1) I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{5 - I_2}{101}$$

$$I_2 = \frac{V_{BE}}{R_2} = \frac{0.7}{700}$$

$$I_2 = 1 \times 10^{-3} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{BQ} = \frac{(5 - 1) \times 10^{-3}}{101}$$

$$I_{BQ} = 39.6 \text{ mA}$$

$$I_1 = 1 \times 10^{-3} + 39.6 \times 10^{-3}$$


$$= 1.04 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = (1.04 \times 10^{-3})(6.3 \times 10^3) + 0.7$$

$$= 7.25 \text{ V}$$

$$I_C = \beta I_B = 3.96 \text{ mA} \quad r_n = \frac{\beta V_T}{I_C} = 657 \Omega$$

CÁLCULO DE Z_o

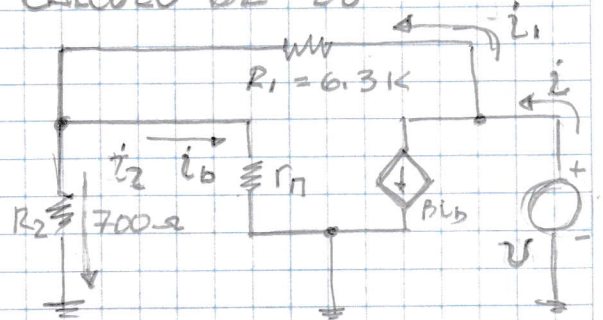

$$Z_o = \frac{v}{i}$$

$$v = v_{R_1} + v_{r_n}$$

$$i_2 = \frac{r_n i_b}{R_2}$$

$$i_1 = i_b + i_2$$

$$= i_b + \frac{r_n i_b}{R_2}$$

$$i = i_1 + \beta i_b$$

$$= i_b + \frac{r_n i_b}{R_2} + \beta i_b$$

$$= i_b \left[(\beta + 1) + \frac{r_n}{R_2} \right]$$

$$v = \left[i_b + \frac{r_n i_b}{R_2} \right] R_1 + i_b r_n$$


$$= i_b \left[\left(1 + \frac{r_n}{R_2} \right) R_1 + r_n \right]$$

$$Z_o = \frac{v}{i} = \frac{\left[\left(1 + \frac{r_n}{R_2} \right) R_1 + r_n \right] i_b}{\left[(\beta + 1) + \frac{r_n}{R_2} \right] i_b}$$

$$Z_o = \frac{\left(1 + \frac{r_n}{R_2} \right) R_1 + r_n}{(\beta + 1) + \frac{r_n}{R_2}}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{657}{700} \right) 6.3 \times 10^3 + 657}{101 + \frac{657}{700}} = 126 \Omega$$

PROBLEMA N° 3

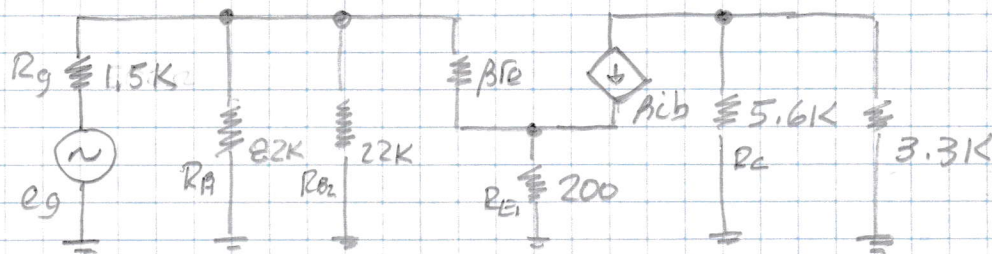

$$I_C = 2mA \quad r_e = \frac{26 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$r_e = 13$$

$$r_{re} = 650\Omega$$

S/CARGA

$$A_v = - \frac{R_C}{r_e + R_{E1}}$$

$$= - \frac{5.6 \times 10^3}{13 + 200}$$

$$= -26.29$$

C/CARGA

$$R_C' = R_C \parallel R_L$$

$$= \frac{(5.6 \times 10^3)(3.3 \times 10^3)}{5.6 \times 10^3 + 3.3 \times 10^3}$$

$$= 2.07K$$

$$A_{vs} = \frac{2.07 \times 10^3}{13 + 200}$$

$$= -9.74$$

$$\Delta V = 26.29 - 9.74$$

$$= 16.55$$

$$Z_i = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel (r_{in} + (\beta + 1) R_{E1})$$

$$R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{(82 \times 10^3)(22 \times 10^3)}{82 \times 10^3 + 22 \times 10^3}$$

$$= 17.35K$$

$$Z_i = 17.35 \parallel (650 + 51 \times 200)$$

$$= 17.35 \times 10^3 \parallel 10.85K$$

$$= \frac{(17.35 \times 10^3)(10.85 \times 10^3)}{17.35 \times 10^3 + 10.85 \times 10^3}$$

$$= 6.67K$$

$$V_i = \frac{0.5 \times 6.67 \times 10^3}{6.67 \times 10^3 + 1.5 \times 10^3}$$

$$V_i = 0.41 V_{pico}$$

$$V_o = A_v V_i$$

$$= -9.74 \times 0.41$$

$$= 3.97 V_{pico} \checkmark$$