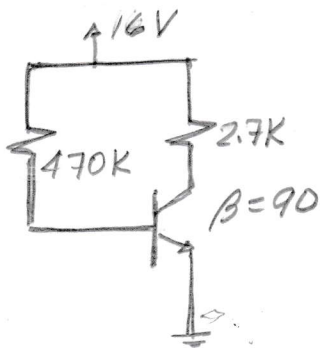


TRANSISTORES

①/⑧

PROBLEMAS RESUELTOS.

PROBLEMA N°1



PARA EL CIRCUITO INDICADO DETERMINE EL PUNTO DE OPERACIÓN Y LOS VOLTAJES EN TERMINALES: V_C , V_B e V_E .

a) MALLA DE ENTRADA

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{16 - 0.7}{470 \times 10^3} = 32.5 \mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = 90 \times 32.5 \times 10^{-6} = 2.92 \text{ mA}$$

b) EN LA MALLA DE SALIDA

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CEQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C = 16 - (2.92 \times 10^{-3})(2.7 \times 10^3) = 16 - 7.88 = 8.12 \text{ V}$$


c) VOLTAJES EN TERMINALES.

$$V_C = V_{CEQ} = 8.12 \text{ V}$$

$$V_B = 0.7 \text{ V}$$

$$V_E = 0$$

PROBLEMA N°2

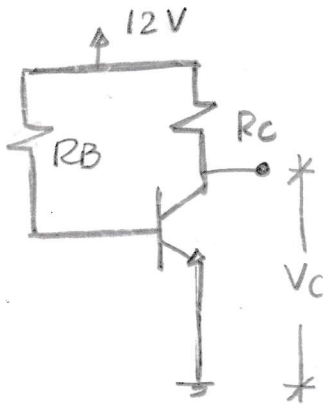

DADO QUE $I_B = 40 \mu A$ Y $\beta = 80$ Y $V_C = 6 \text{ V}$ DETERMINE R_C Y R_B . CUANTO VALE V_E

a) CÁLCULO DE R_C

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C}$$

$$I_C = \beta I_B = 80 \times 40 \times 10^{-6} = 3.2 \text{ mA}$$


$$R_C = \frac{12 - 6}{3.2} \times 10^3 = 1.87 \text{ K}\Omega$$

b) CÁLCULO DE R_B

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_B}{I_B} = \frac{12 - 0.7}{40 \times 10^{-6}} = 282.5 \text{ K}\Omega$$

c) $V_{CE} = V_C = 6 \text{ V}$.

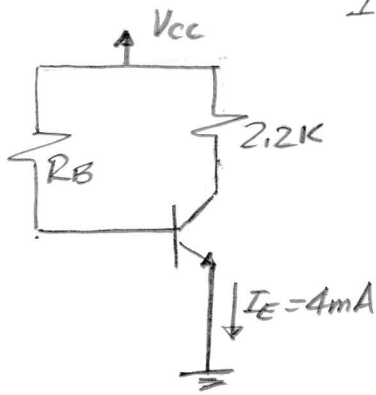PROBLEMA N° 3 DETERMINE: V_{CC} , β y R_B . $V_{CE} = 7.2$ e
 $I_E = 4 \text{ mA}$, $I_B = 20 \mu\text{A}$



Si CONSIDERAMOS:

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = I_E - I_B = 3.98 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = 15.95 \text{ V}$$

$$\beta = \frac{3.98 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-6}} = 199$$

$$R_B = \frac{15.95 - 0.7}{20 \times 10^{-6}} = 763 \text{ K}$$

a) CALCULO DE V_{CC}

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} \quad (\text{UNDA DE SALIDA})$$

$$I_C = I_E = 4 \text{ mA}$$

$$V_{CC} = (4 \times 10^{-3})(2.2 \times 10^3) + 7.2$$

$$V_{CC} = 16 \text{ Volt}$$

b) CALCULO DE β


$$I_C = \beta I_B \Rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{4 \text{ mA}}{20 \mu\text{A}} = 200$$

c) CALCULO DE R_B

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{16 - 0.7}{20 \times 10^{-6}}$$

$$R_B = 765 \text{ K}$$

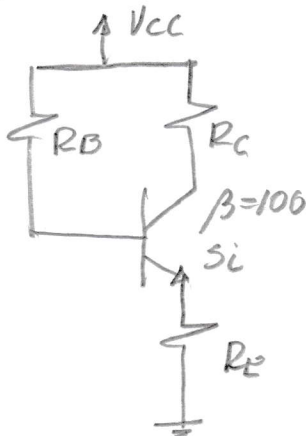PROBLEMA N° 4 PARA UN AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN
 CON POLARIZACIÓN DE CORRIENTE DE BASE CONSTANTE,
 DETERMINE EL VALOR DE R_B PARA QUE I_{CQ} SEA
 LA MITAD DE LA CORRIENTE DE SATURACIÓN. LOS
 PARÁMETROS DEL AMPLIFICADOR Y EL TRANSISTOR
 SON: $V_{CC} = 20 \text{ V}$; $R_C = 3.3 \text{ K}$; $R_E = 1.2 \text{ K}$; $\beta = 100$; Si.
 DIBUJE EL CIRCUITO COMPLETO.



$$I_{SAT} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20}{3.3 \times 10^3 + 1.2 \times 10^3}$$

$$= \frac{20}{4.5 \times 10^3} = 4.44 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \frac{I_{SAT}}{2} =$$

$$= 2.22 \text{ mA}$$

(2)

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_B = \frac{2.22 \times 10^{-3}}{100} = 22.22 \times 10^{-6}$$

$$= 22.22 \mu A$$

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E$$

DE DONDE:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_E}{I_B}$$


$$= \frac{20 - 0.7 - (101)(22.22 \times 10^{-6})(1.2 \times 10^3)}{22.22 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{19.3 - 2.69}{22.22 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{16.61}{22.22 \times 10^{-6}}$$

$$R_B = 747.38 \text{ K}\Omega$$

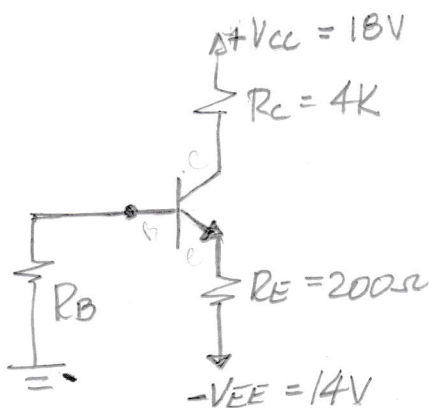PROBLEMA N° 5 PARA EL CIRCUITO INDICADO DETERMINE R_B PARA $I_{CQ} = 2 \text{ mA}$. CUAL ES EL PUNTO DE OPERACIÓN DEL CIRCUITO. $\beta = 50$, Si, $I_{CBO} = 0$.



a) EN LA MALLA DE ENTRADA TENEMOS.

$$R_B = \frac{V_B}{I_B}$$

HACIENDO MALLA TENEMOS

$$V_B = V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E - V_{EE}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \times 10^{-3}}{50} = 40 \times 10^{-6}$$

$$I_B = 40 \mu A$$

$$V_B = 0.7 + (51)(40 \times 10^{-6})(2 \times 10^3) - 14$$

$$= -12.89$$

$$R_B = \frac{12.89}{40 \times 10^{-6}} = 322.5 \times 10^3$$

$$R_B = 322.2 \text{ K}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 18 - 8 =$$

$$V_C = 10 \text{ V}$$

$$V_E = I_E R_E - 14$$

$$= -13.6$$

b) PUNTO DE OPERACIÓN

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E - V_{EE}$$

$$V_{CC} + V_{EE} = I_C (R_C + R_E) + V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$


$$= 18 + 14 - (2 \times 10^{-3})(4 \times 10^3 + 2 \times 10^3)$$

$$= 32 - 8.4$$

$$= 23.6$$

$$V_{CEQ} = 23.6, I_C = 2 \text{ mA}, I_{BQ} = 40 \mu\text{A}$$

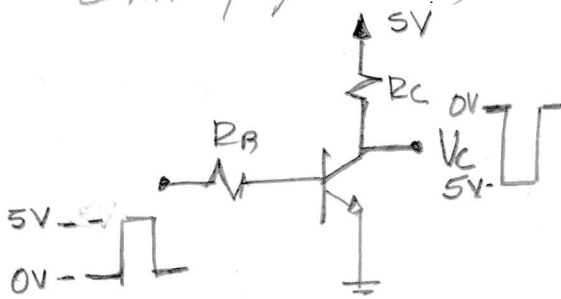PROBLEMA N°6 DISEÑE EL INVERSOR INDICADO PARA UNA $I_B = 1.2 I_{B\text{max}}$; SI LA CORRIENTE DE SATURACIÓN ES 8 mA Y $\beta = 100$; SI.



$$I_{CSAT} = 8 \times 10^{-3}$$

$$I_{B\text{max}} = \frac{I_{SAT}}{\beta} = \frac{8 \times 10^{-3}}{100}$$

$$I_{B\text{max}} = 80 \times 10^{-6}$$

$$= 80 \mu\text{A}$$

$$I_B = 1.2 \times 80 \times 10^{-6}$$

$$= 96 \times 10^{-6}$$

$$I_B = 96 \mu\text{A}$$

EN SATURACIÓN:

$$R_B = \frac{V_i - V_{BE}}{I_B}$$

$$= \frac{5 - 0.7}{96 \times 10^{-6}}$$

$$R_B = 44.8 \text{ K}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 96 \mu\text{A} = 9.6 \text{ mA}$$


$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{5 \text{ V}}{9.6 \times 10^{-3}} = 520 \Omega$$

OPERACIÓN

1) CUANDO LA SEÑAL DE ENTRADA ESTÁ EN 0V EL TRANSISTOR ESTÁ EN CORTE Y $V_C = 0$. CUANDO LA SEÑAL DE ENTRADA ES 5V EL TRANSISTOR SE SATURÓ, (I_{CSAT}), EL VOLTAJE $V_C = 0 \text{ V}$.

(3)

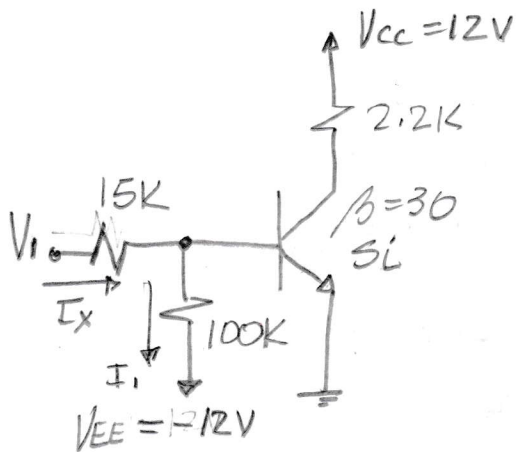PROBLEMA N° 7 DETERMINE V_i PARA QUE $V_{CEQ} = 6V$



$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

$$= \frac{12 - 6}{2.2 \times 10^3}$$

$$I_C = 2.72 \times 10^{-3} \quad \boxed{I_C = 2.72 \text{ mA}}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2.72 \times 10^{-3}}{30}$$

$$= 90.9 \times 10^{-6} \quad \boxed{I_B = 90.9 \mu A}$$

$$I_1 = \frac{V_{BE} - (-V_{EE})}{R_B}$$

$$= \frac{0.7 + 12}{100 \times 10^3} = 127 \times 10^{-6}$$

$$I_1 = 127 \times 10^{-6}$$

$$\boxed{I_1 = 127 \mu A}$$

$$I_x = I_1 + I_B$$

$$= 127 \times 10^{-6} + 90.9 \times 10^{-6}$$

$$= 217.9 \times 10^{-6}$$

$$\boxed{I_x = 217.9 \mu A}$$

$$I_x = \frac{V_i - V_{BE}}{R}$$

$$V_i = I_x R + V_{BE}$$


$$= (217.9 \times 10^{-6})(15 \times 10^3) + 0.7$$

$$= 3.96V$$

$$\boxed{V_i = 3.96V}$$

PROBLEMA N° 8 PARA EL AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN, CON POLARIZACIÓN POR DIVISOR DE TENSIÓN Y CUYOS PARÁMETROS DEL TRANSISTOR SON: $\beta = 175$; $I_{CBO} = 2 \mu A$; Si, DETERMINE: a) LÍNEA DE CARGA, b) CORRIENTE DE BASE I_B , c) CORRIENTE DE COLECTOR, d) VOLTAJE COLECTOR EMISOR e) DEFINA EL PUNTO DE OPERACIÓN, f) V_C , V_B , V_E g) LA MÁXIMA OSCILACIÓN DE V_{ce} O i_c PERMITIDO. h) gra-

FIGURE SU RESPUESTA. $R_{B1} = 560K$, $R_{B2} = 330K$, $R_C = 1.2K$
 $R_E = 610\Omega$ $V_{CC} = 20V$ $\beta = 175$

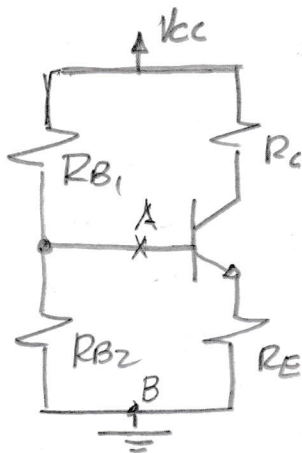

a) LINEA DE CARGA

$$V_{CC} = I_C(R_C + R_E) + V_{CE}$$

Si $I_C = 0$ $V_{CE} = V_{CC} = 20V$


Si $V_{CE} = 0$ $I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$

$$= \frac{20}{(1.2 + 0.61) \times 10^3}$$

$$= 11.04 \text{ mA}$$

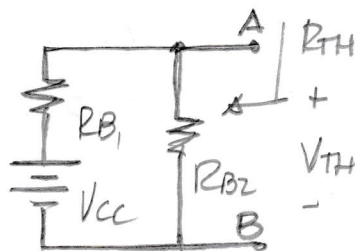b) CORRIENTE DE BASE

DETERMINAMOS EL EQUIVALENTE THEVENIN EN LA MALLA DE ENTRADA



$$V_{TH} = \frac{V_{CC} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{20(330 \times 10^3)}{(560 + 330) \times 10^3}$$

$$= \frac{6.6 \times 10^6}{890 \times 10^3}$$

$$V_{TH} = 7.41 \text{ Volt}$$


$$R_{TH} = R_{B1} // R_{B2}$$

$$R_{TH} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{(560 \times 330) \times 10^6}{(560 + 330) \times 10^3}$$

$$= \frac{184.8 \times 10^6}{890 \times 10^3}$$

$$R_{TH} = 207.64K$$

CIRCUITO

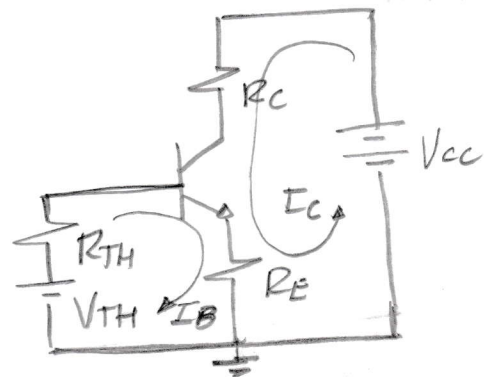

$$V_{TH} = R_{TH} I_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E$$

$$V_{TH} = I_B [R_{TH} + (\beta + 1) R_E] + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1) R_E}$$

$$I_B = \frac{7.41 - 0.7}{207.64 \times 10^3 + 176(0.61 \times 10^3)}$$

$$= \frac{6.71}{315 \times 10^3} = 21.3 \times 10^{-6}$$

$$I_B = 21.34 \mu A$$

c) CORRIENTE DE COLECTOR

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

$$= 175(21.3 \times 10^{-6}) + 176(2 \times 10^{-6})$$

$$= 4.07 \text{ mA}$$

VALOR GRAFICO: 4 mA.

d) CALCULAR V_{CE}

$$V_{CC} = I_C(R_C + R_E) + V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$= 20 - 4.07 \times 10^{-3} (1.81 \times 10^3)$$

$$= 20 - 7.36$$

$$V_{CE} = 12.64 \text{ V}$$

E) PUNTO DE OPERACION

$$I_{BQ} = 21.3 \mu\text{A}; I_{CQ} = 4.01 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = 12.64 \text{ V}$$

F) V_C, V_E y V_B

$$V_E = I_C R_E$$

$$= (4.01 \times 10^{-3}) (610 \times 10^{-3})$$

$$= 2.45 \text{ V}$$

$$V_B = V_E + V_{BE}$$


$$= 2.45 + 0.7$$

$$= 3.15 \text{ V}$$

$$V_C = V_E + V_{CE}$$

$$= 2.45 + 12.64$$

$$= 15.09 \text{ V}$$

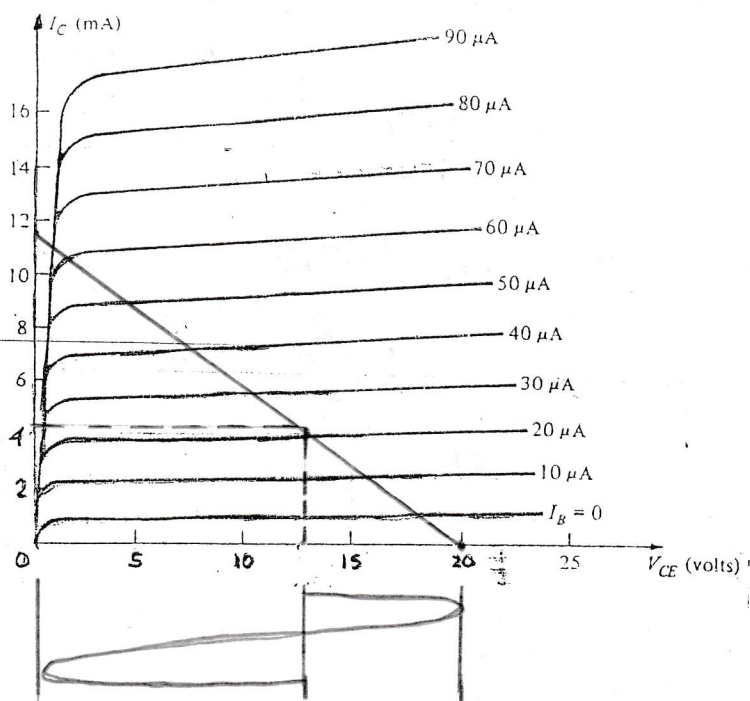

$$\begin{aligned} \text{S/P } I_{pico} &= I_{SAT} - I_{CQ} \\ &= 11.4 - 4.01 \text{ mA} \\ &= 7.39 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{S/N } I_{pico} &= I_{CQ} \\ &= 4.01 \end{aligned}$$

$$V_{pmax} = 7.36$$


$$I_{pmax} = 4.01$$

G) MAXIMAS OSCILACIONES DE V_{CE}

$$\begin{aligned} \text{S/P } V_{pico} &= V_{CC} - V_{CEQ} \\ &= 20 - 12.64 \\ &= 7.36 \end{aligned}$$

$$\text{S/N } V_{pico} = 12.64 \text{ V}$$

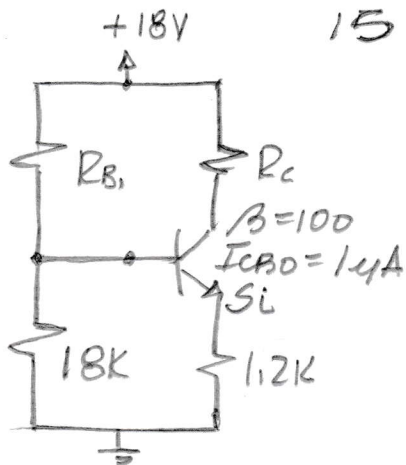PROBLEMA N°9 DETERMINE R_{B1} Y R_C PARA UN PUNTO DE OPERACIÓN DE $I_{CQ} = 1.5 \text{ mA}$ Y $V_{CEQ} = 15 \text{ Volt}$.



$$V_{R_C} = I_C R_C$$

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_C R_E$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE} - I_C R_E}{I_C}$$

$$R_C = \frac{18 - 15 - (1.5 \times 10^{-3})(1.2 \times 10^3)}{1.5 \times 10^{-3}}$$

$$R_C = \frac{1.2}{1.5 \times 10^{-3}}$$

$$R_C = 800 \Omega$$

PARA R_{B1} TENEMOS:

$$\begin{aligned} V_B &= V_{BE} + I_C R_E \\ &= 0.7 + (1.5 \times 10^{-3})(1.2 \times 10^3) \\ &= 2.5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{R_2} &= \frac{V_B}{R_{B2}} = \frac{2.5 \text{ V}}{18 \text{ K}} \\ &= 138.9 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{I_C - (\beta + 1) I_{CBO}}{\beta} \\ &= \frac{1.5 \times 10^{-3} - (101)(1 \times 10^{-6})}{\beta} \end{aligned}$$

$$= 13.99 \mu\text{A}$$

$$\begin{aligned} I_{R_1} &= I_B + I_{R_2} \\ &= (13.99 + 138.9) \times 10^{-6} \\ &= 152.89 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{R_2} &= V_{CC} - V_B \\ &= 18 - 2.5 \end{aligned}$$


$$V_{R_1} = 15.5 \text{ Volt}$$

$$\begin{aligned} R_{B1} &= \frac{V_{R_1}}{I_{R_1}} \\ &= \frac{15.5}{152.89 \times 10^{-6}} \end{aligned}$$

$$R_{B1} = 101.38 \text{ K}\Omega$$

(5)

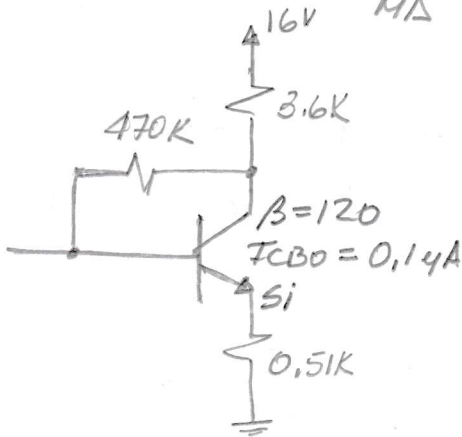PROBLEMA NO 10 CUAL ES LA AMPLITUD DE CORRIENTE MAXIMA QUE PUEDE SUMINISTRARSE A LA CARGA.



MALLA DE ENTRADA

$$V_{CC} = I_C' R_C + I_B R_F + V_{BE} + I_C' R_E$$

$$I_C' = I_C + I_B$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_C' = \beta I_B + I_B$$

$$I_C' = (\beta + 1) I_B$$

REEMPLAZANDO TENEMOS:

$$V_{CC} = (\beta + 1)(R_C + R_E) I_B + I_B R_F + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(\beta + 1)(R_C + R_E) + R_F}$$


$$= \frac{16 - 0.7}{(121)(4.11 \times 10^3) + 470 \times 10^3}$$

$$I_B = 15.81 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

$$= (120)(15.81 \times 10^{-6}) + (121)(0.14 \times 10^{-6})$$

$$= 1.91 \text{ mA}$$

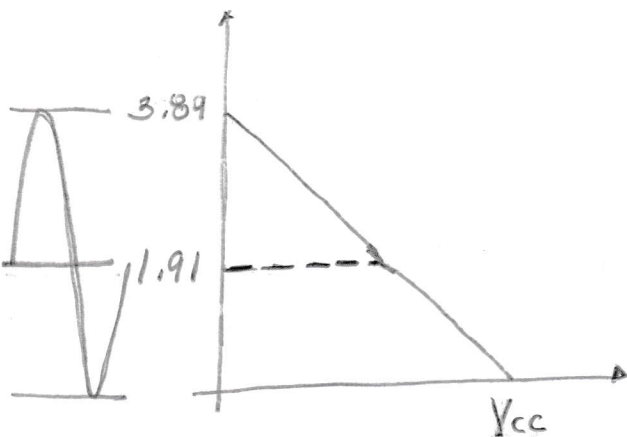

RECTA DE CARGA

$$V_{CC} = I_{C_{max}}' R_C + V_{CE} + I_{C_{max}}' R_E$$

$$\text{Si } V_{CE} = 0 \quad I_{C_{max}}' = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$= \frac{16}{4.11 \times 10^3}$$

$$= 3.89 \text{ mA}$$

$$\text{S/P } I_{C_{pico}} = I_{C_{max}}' - I_C$$

$$= 3.89 - 1.91 \text{ mA}$$

$$= 1.98 \text{ mA}$$

$$\text{SIN } I_{C_{pico}} = I_C$$

$$= 1.91 \text{ mA}$$

M.O.C.


$$I_{C_{pico}} = 1.91 \text{ mA}$$

$$I_C' = (\beta + 1) I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

$$= 121 (I_B + I_{CBO})$$

$$= 1.92 \text{ mA}$$

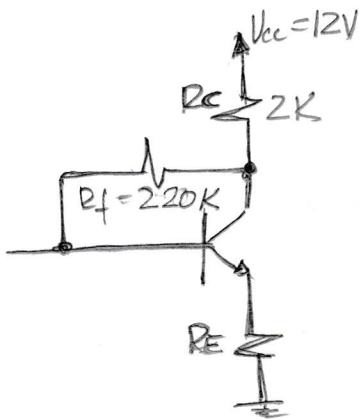PROBLEMA N° 11 DETERMINE EL VALOR DE R_E QUE DOL-
 RIZO EL TRANSISTOR EN $V_{CEQ} = 5V$.
 $\beta = 80$, Si, $I_{CBO} = 0$



MALLA DE ENTRADA

$$V_{CC} = I_C' R_C + I_B R_F + V_{BE} + I_C' R_E$$

$$= (\beta + 1) I_B (R_C + R_E) + I_B R_F + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(\beta + 1)(R_C + R_E) + R_F} \quad (1)$$

MALLA DE SALIDA

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_C' R_E$$

$$V_{CC} = I_C' (R_C + R_E) + V_{CE}$$

$$I_C' = (\beta + 1) I_B$$

$$V_{CC} = (\beta + 1)(R_C + R_E) I_B + V_{CE}$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{(\beta + 1)(R_C + R_E)} \quad (2)$$

IGUALANDO (1) Y (2)

$$\frac{V_{CC} - V_{BE}}{(\beta + 1)(R_C + R_E) + R_F} = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{(\beta + 1)(R_C + R_E)}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{CE}}{V_{CC} - V_{BE}} = \frac{(\beta + 1) R_C + (\beta + 1) R_E}{(\beta + 1) R_C + (\beta + 1) R_E + R_F}$$

DIVIDIENDO EL TERMINO DE LA
 DERECHA POR EL FACTOR
 $(\beta + 1) R_C$ QUEDA:

$$\frac{V_{CC} - V_{CE}}{V_{CC} - V_{BE}} = \frac{1 + \frac{R_E}{R_C}}{1 + \frac{R_E}{R_C} + \frac{R_F}{(\beta + 1) R_C}}$$

$$\frac{12 - 5}{12 - 0.7} = \frac{1 + (0.5 \times 10^{-3}) R_E}{1 + (0.5 \times 10^{-3}) R_E + 1.36}$$

$$0.62 = \frac{1 + (0.5 \times 10^{-3}) R_E}{2.36 + (0.5 \times 10^{-3}) R_E}$$

$$0.62 [2.36 + (0.5 \times 10^{-3}) R_E] = 1 + 0.5 \times 10^{-3} R_E$$

$$1.46 + 0.310 \times 10^{-3} R_E = 1 + 0.5 \times 10^{-3} R_E$$

$$(0.310 - 0.5) \times 10^{-3} R_E = 0.46$$

$$(0.19 \times 10^{-3}) R_E = 0.46$$

$$R_E = \frac{0.46}{0.19 \times 10^{-3}}$$

$$\boxed{R = 2.42 K\Omega}$$

DETERMINAMOS V_{CEQ}

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(\beta + 1)(R_C + R_E) + R_F}$$

$$= \frac{12 - 0.7}{81 \times 4.4 \times 10^3 + 200 \times 10^3}$$

$$= 19.64 \mu A$$

$$I_C' = (\beta + 1) I_B$$

$$= 81 (19.6 \times 10^{-6})$$

$$= 1.59 mA$$


$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C' (R_C + R_E)$$

$$= 12 - 1.59 \times 10^{-3} (4.4 \times 10^3)$$

$$\boxed{V_{CEQ} = 5.004} \text{ REDIDO POR EL PROBLEMA.}$$

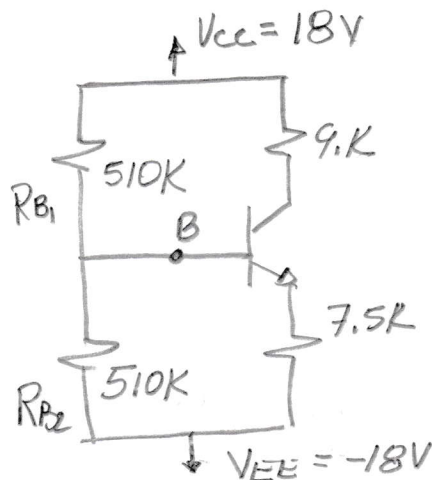
PROBLEMA N° 12

DETERMINE EL PUNTO DE OPERACIÓN Y LOS VALORES DE V_C Y V_E DEL AMPLIFICADOR INDICADO. $\beta = 130$; $I_{CBO} = 1 \mu A$
Si



1) MALLA DE ENTRADA.

EQUILIBRANTE TIEVENIN:

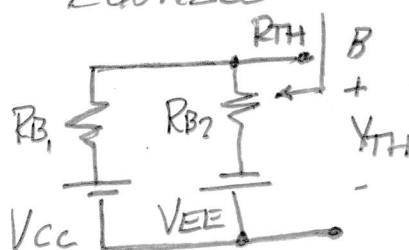

$$R_{TH} = R_1 || R_2 = \frac{R_1}{2}$$

$$R_{TH} = 255K\Omega$$

$$-V_{CC} + I_1 R_{B1} + I_1 R_{B2} - V_{EE} = 0$$

$$I_1 = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{2V_{EE}}{2R_{B1}} \text{ o } \frac{2V_{CC}}{2R_{B2}}$$

$$I_1 = \frac{V_{EE}}{R_{B1}} = \frac{18V}{510K}$$

$$I_1 = 35.3 \mu A$$

$$\begin{aligned} V_{TH} &= V_{R2} - V_{EE} \\ &= (35.3 \times 10^{-6})(510 \times 10^3) - 18 \\ &= 0 \end{aligned}$$

CALCULO DE I_B


$$I_B R_{TH} + V_{BE} + (\beta + 1) R_E I_B - V_{EE} = 0$$

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1) R_E} \\ &= \frac{18 - 0.7}{255 \times 10^3 + (131)(7.5 \times 10^3)} \end{aligned}$$

$$I_B = 13.97 \mu A \approx 14 \mu A$$

CALCULO DE I_C
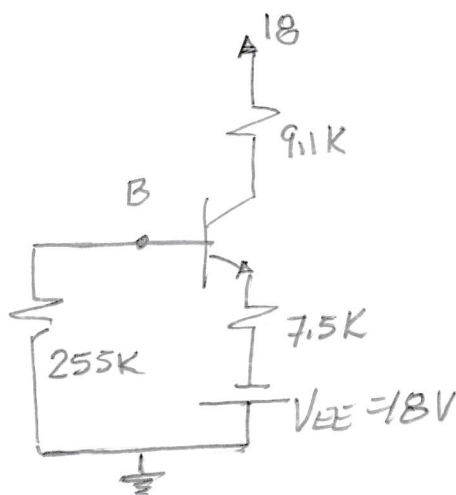
$$\begin{aligned} I_C &= \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO} \\ &= 130 \times 13.97 \times 10^{-6} + 131 \times 1 \times 10^{-6} \\ &= 1.94 \text{ mA} \end{aligned}$$



b) CON ESTOS DATOS CALCULAMOS V_C Y V_E

• DETERMINAMOS V_{CE}

MALLA DE SALIDA

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E - V_{EE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$

$$= 36 - 1.94(9.1 + 7.5)$$

$$= 36 - 32.2$$

$$V_{CE} = 3.79$$

DE DONDE

$$V_C = V_{CE} + I_C R_E - V_{EE}$$

$$= 3.79 + 1.94 \times 7.5 - V_{EE}$$

$$V_C = 0.34$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 18 - 1.94 \times 9.1 \\ &= 0.346 \end{aligned}$$

OTRA ECUACION
DE LA MALLA DE
SALIDA


Y POR LO TANTO

$$V_E = I_C R_E - V_{EE}$$


$$= 1.94 \times 7.5 - 18$$

$$= -3.45$$

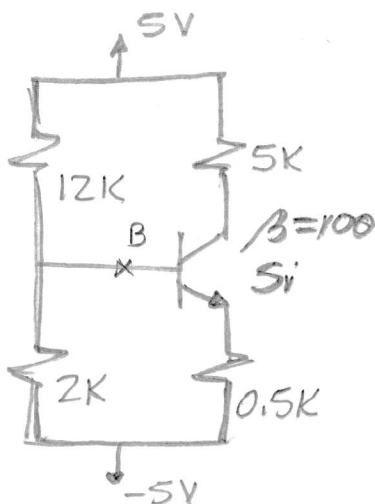PROBLEMA N° 13 DETERMINE EL PUNTO DE OPERACIÓN, GRAFIQUE LA CARGA DE CARGA Y DETERMINE LA MÁXIMA OSCILACIÓN DE VOLTAJE.



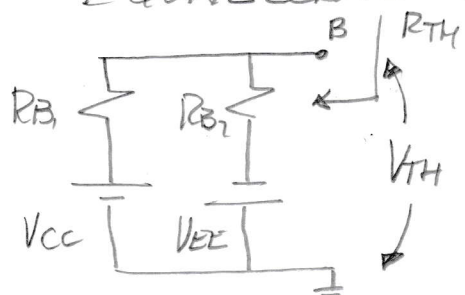a) MALLA DE ENTRADA
EQUIVALENTE THEVENIN.



$$\begin{aligned} R_{TH} &= \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \\ &= \frac{(12 \times 2) \times 10^3}{(12 + 2) \times 10^3} \\ &= 1.71 \text{ K} \end{aligned}$$

$$V_{TH} = \frac{10 \times 2 \times 10^3}{12 \times 10^3 + 2 \times 10^3} - 5$$

$$= -3.57$$

CALCULO DE I_B

$$V_{TH} + I_B R_{TH} + V_{BE} + (\beta + 1) R_E I_B - V_{EE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1) R_E}$$

$$= \frac{5 - 3.57 - 0.7}{1.71 \times 10^3 + (101)(0.5 \times 10^3)}$$

$$= 13.98 \mu A$$

CALCULO DE I_C

$$I_C = \beta I_B$$

$$= 100 \times 13.98 \mu A$$

$$= 1.39 \text{ mA}$$

B) DE LA MALLA DE SALIDA.

$$V_{CE} = V_{CC} + V_{EE} - I_C (R_C + R_E)$$

$$V_{CE} = 10 - 1.39(5.5)$$

$$= 2.35 \text{ V}$$

C) PUNTO DE OPERACION


$$I_{BQ} = 13.98 \mu A; I_{CQ} = 1.39 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = 2.35 \text{ V}$$

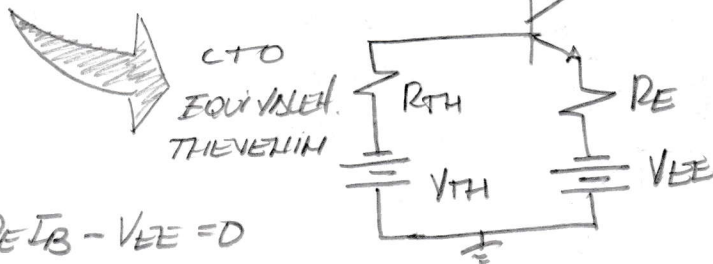D) LINEA DE CARGA


$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_C R_E - V_{EE} = 0$$

$$V_{CC} + V_{EE} = I_C (R_C + R_E) + V_{CE}$$



Si $I_C = 0$ $V_{CE} = 2V_{CC}$ ó $2V_{EE}$
 $= 10 \text{ Volt.}$

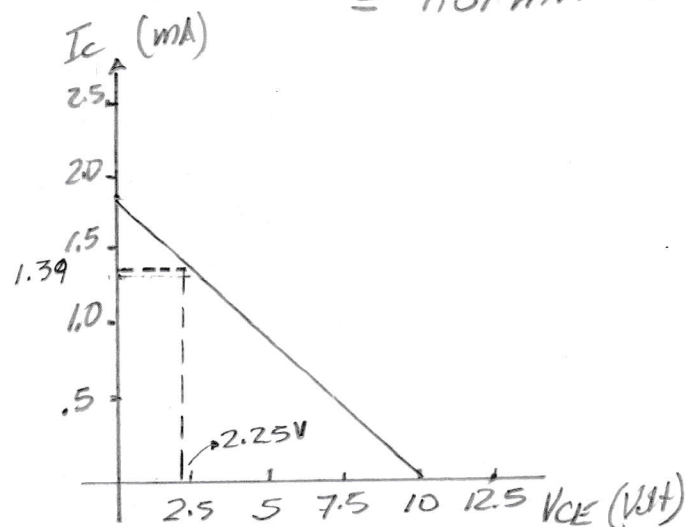Si $V_{CE} = 0$ $I_C = \frac{2V_{CC}}{R_C + R_E}$
 $= \frac{10}{5.5 \times 10^3}$
 $= 1.81 \text{ mA}$



MAXIMA OSCILACION DE
VOLTAGE PERMITIDA:


$$V_{pmax} = 2.35 \text{ Volt}$$

$$V_{pmax} = 2.25 - 0.2$$

$$= 2.05 \text{ Volt}$$

← saturación

PROBLEMA 14 DETERMINE V_C Y V_X

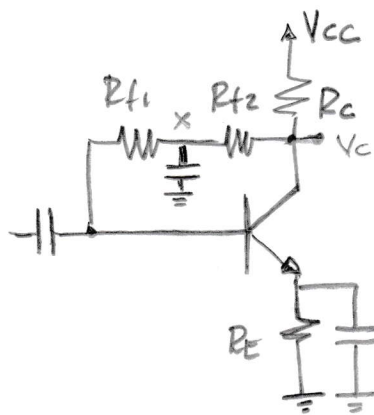

$$\begin{aligned} V_{CC} &= 30V \\ R_C &= 6.2K \\ R_E &= 1.5K \\ R_{f1} &= 470K \\ R_{f2} &= 220K \\ \beta &= 100 \\ S_1 \end{aligned}$$

a) CALCULO DE V_C .

$$V_C = V_{CC} - I_C' R_C \quad I_C' \approx I_E$$

$$V_C = V_{CE} + I_C' R_E$$

DETERMINAMOS I_C'

$$V_{CC} = I_B [(\beta + 1) (R_C + R_E) + R_{f1}] + V_{BE}$$


$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(\beta + 1) (R_C + R_E) + R_{f1}} \\ &= \frac{30 - 0.7}{(101)(7.7 \times 10^3) + 470 \times 10^3} \\ &= \frac{29.3}{1467 \times 10^3} \end{aligned}$$

$$= 19.97 \mu A$$

$$\begin{aligned} I_C' &= (\beta + 1) I_B \\ &= (101)(19.97 \times 10^{-6}) \\ &= 2.01 mA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_C &= V_{CC} - I_C' R_C \\ &= 30 - (2.01 \times 10^{-3})(6.2 \times 10^3) \\ &= 17.49V \end{aligned}$$

b) DETERMINAMOS V_X

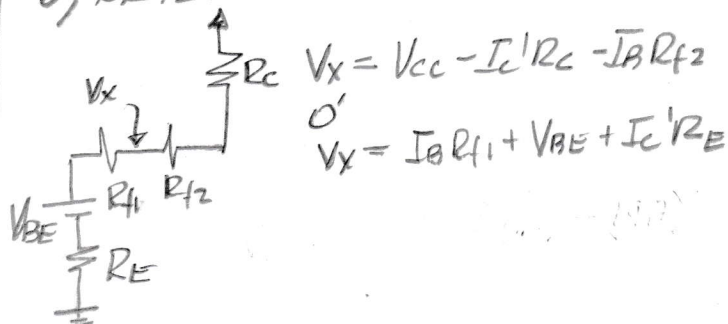

$$\begin{aligned} V_X &= V_{CC} - I_C' R_C - I_B R_{f2} \\ V_X &= I_B R_{f1} + V_{BE} + I_C' R_E \end{aligned}$$

$$V_X = 30 - (2.01 \times 10^{-3})(6.2 \times 10^3) - (19.97 \times 10^{-6} \times 220 \times 10^3)$$

ó

$$V_X = (19.97 \times 10^{-6} \times 470 \times 10^3) + 0.7 + (2.01 \times 10^{-3})(1.5 \times 10^3)$$


$$V_X = 13.10$$

PROBLEMA N° 15 DETERMINE V_{CE} EN OPERACIÓN SI LA POTENCIA MÁXIMA DE DISIPACIÓN ES $P_D = 25 mW$ PUEDE EL DISPOSITIVO DISIPAR LA POTENCIA DE TRANSISTOR.

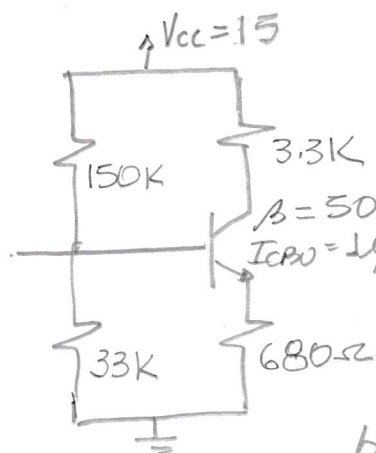a) ANALISIS DE ENTRADA

CIRCUITO THEVENIN EQUIVALENTE.

$$R_{TH} = \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{(150 \times 10^3)(33 \times 10^3)}{(150 \times 10^3) + (33 \times 10^3)}$$



$$R_{TH} = 27K\Omega$$

$$V_{TH} = \frac{15 \times 33 \times 10^3}{150 \times 10^3 + 33 \times 10^3} = 2.70V$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2.7 - 0.7}{27 \times 10^3 + 51 \times 680 \times 10^3}$$

$$I_B = 32.4 \mu A$$

b) ANÁLISIS DE ESTADO

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1)I_{CBO} = (50)(32.4 \times 10^{-6}) + (51)(1 \times 10^{-6}) = 1.67 mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 15 - (1.67 \times 10^{-3})(3.3 \times 10^3 + 680) = 8.35$$

c) POTENCIA DE TRABAJO

$$P_T = V_{CE} I_C = (8.35)(1.67 \times 10^{-3}) = 13.94 mW$$


$$P_D = 25 mW$$

$$P_T < P_D \text{ SI FUNCIONA.}$$

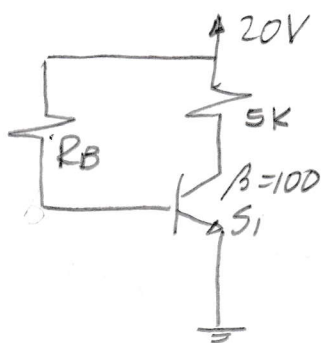PROBLEMA N° 16 PARA EL CIRCUITO INDICADO DETERMINE EL VALOR R_B PARA QUE EL PUNTO DE OPERACIÓN ESTE EN EL PUNTO MEDIO DE LA LÍNEA DE CARGA

$$I_C = \frac{I_{SAT}}{2} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} ; R_E = 0 \quad \text{ó} \quad \frac{V_{CE}}{2}$$



$$I_{SAT} = \frac{20}{5 \times 10^{-3}} = 4 \text{ mA}$$

$$I_C = 2 \text{ mA}$$

b) CALCULO DE R_B


$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$\begin{aligned} R_C &= \frac{\beta(V_{CC} - V_{BE})}{I_C} \\ &= \frac{100(20 - 0.7)}{2 \times 10^{-3}} \\ &= 965 \text{ K} \end{aligned}$$

PROBLEMA N° 17

DETERMINE V_E

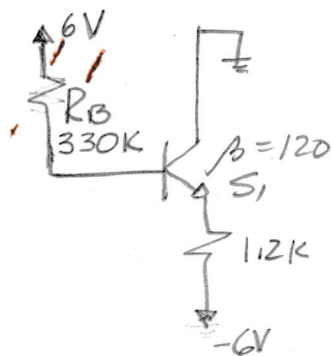

$$\begin{aligned} V_E &= I_E R_E - V_{EE} \\ &= I_C R_E - V_{EE} \end{aligned}$$

$$V_E = \beta I_B R_E - V_{EE}$$

DE LA MALLA DE ENTRADA

$$-V_{BB} + I_B R_B + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E - V_{EE} = 0$$

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{EE} + V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E} \\ &= \frac{6 + 6 - 0.7}{330 \times 10^3 + (121)(1.2 \times 10^3)} \end{aligned}$$

$$I_B = 24.62 \mu\text{A}$$

$$V_E = (120)(24.62 \times 10^{-6})(1.2 \times 10^3) - 6 \text{ V}$$

$$\boxed{V_E = -2.45 \text{ Volt}}$$

